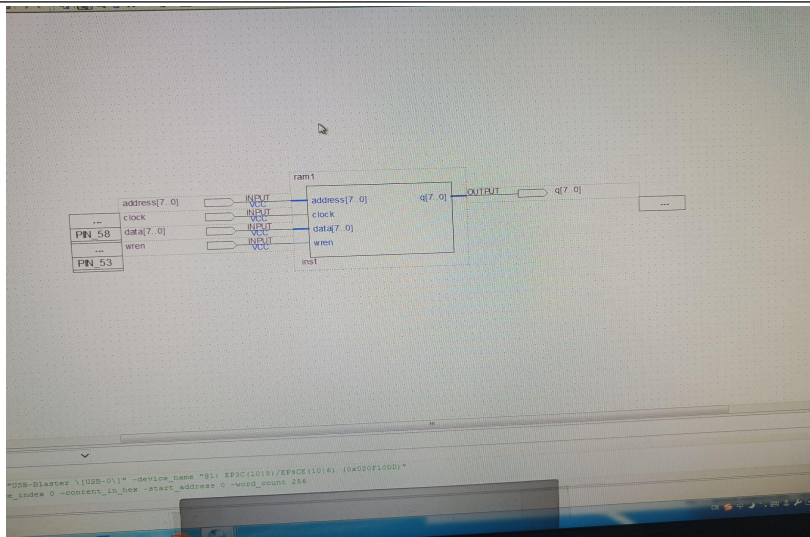


学号：202100130022	姓名：郭家宁	班级：2021 级数据班
实验题目：RAM 实验		
实验学时：	实验日期：2022-11-23	
实验目的：1、了解 FPGA 中 RAM 的功能；2、掌握 RAM 的参数设置和使用方法；3、掌握作为随机存储器 RAM 的仿真测试方法，工作特性和读写方法。		
硬件环境：1. 实验室台式机 2. 计算机组成与设计实验箱		
软件环境：QuartusII 软件		
<p>实验内容与设计：</p> <p>1、实验内容</p> <p>在 FPGA 中利用嵌入式阵列块 EAB 可以构成存储器，RAM 的结构如图 8-1。数据从 ram_dp0 的左边 D[7..0]输入，从右边 Q[7..0]输出，R/W 为读/写控制信号端。当输入数据和地址准备好以后，在 inclock 是地址锁存时钟，当信号上升沿到来时，地址被锁存，数据写入存储单元。数据的读出控制是从 A[7..0]输入存储单元地址，在 CLK 信号上升沿到来时，该单元数据从 Q[7..0]输出。R/W 是读/写控制端，低电平时进行读操作，高电平时进行写操作；CLK 是读/写时钟脉冲信号；DATA[7..0]是 RAM_dq0 的 8 位数据输入端；A[7..0]是 RAM 的读出和写入地址；Q[7..0]是 RAM_dq0</p> <p>2.</p> <p>2、实验原理图</p>		



### 3、实验步骤

通过键 1、键 2 输入 RAM 的 8 位数据（选择实验台工作模式 1），

键 3、键 4 输入存储器的 8


位地址。键 8 控制读/写允许，低电平时读允许，高电平时写允许；

键 7（


CLK0）产生读/写

时钟脉冲，即生成写地址锁存脉冲，对 RAM 进行写/读操作；

(1). 建立初始化 ram 中的数据

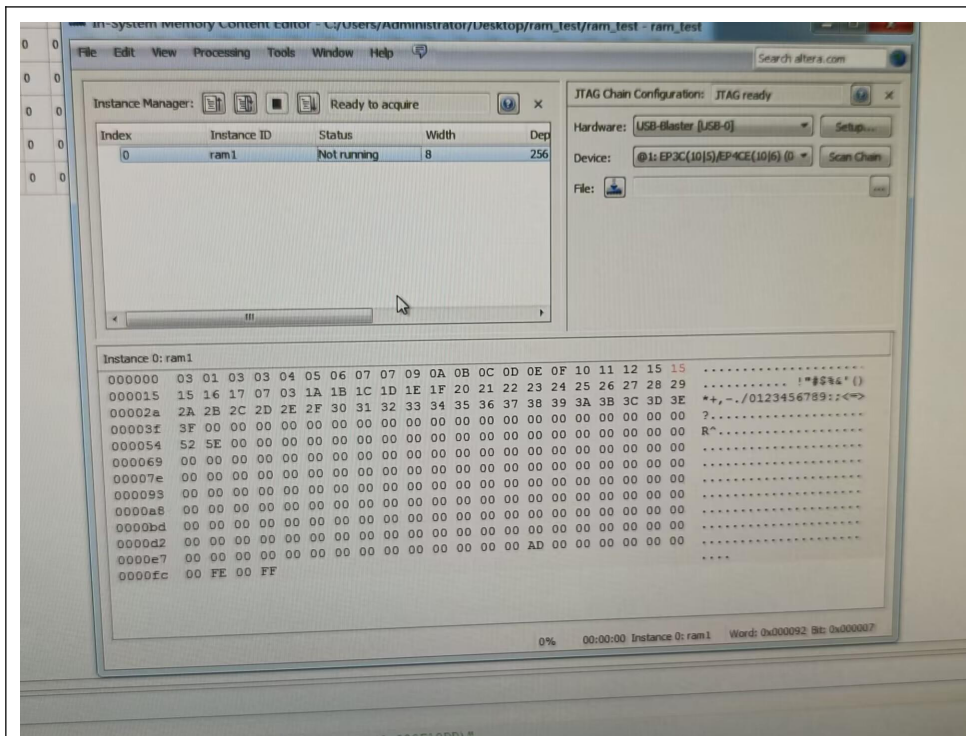


. 进行读操作, 这里读取 3 号的数据

 


给予时钟脉冲后, 读出 03


. 进行写操作, 写在 03 地址写入 41



 

. 读出写入的数据，读出为 41

 

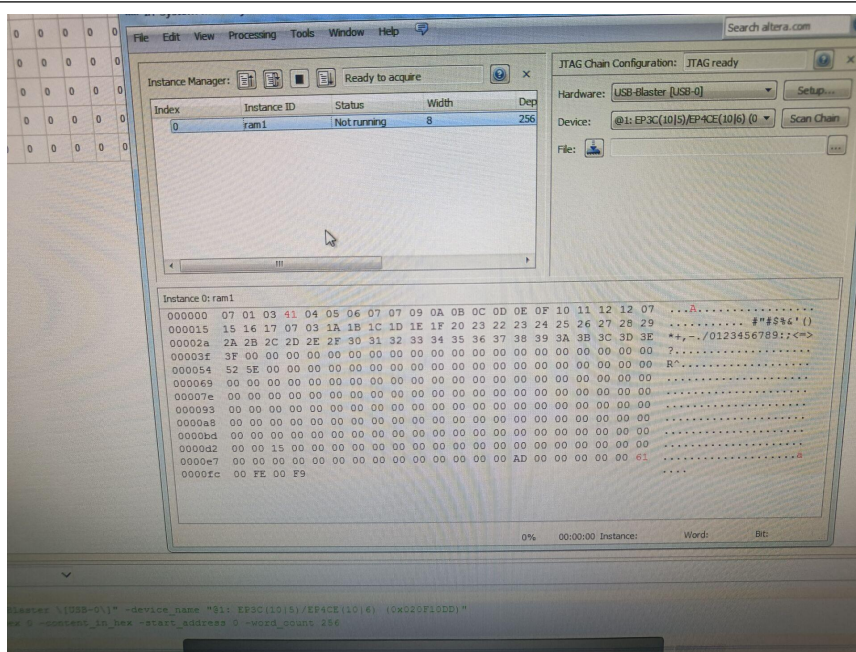

#### 4、实验结果

实验结果如上图，即实验过程。

结论分析与体会：

对 RAM 的读写操作跟加了解，对随机读写存储器有了更深的理解与体会